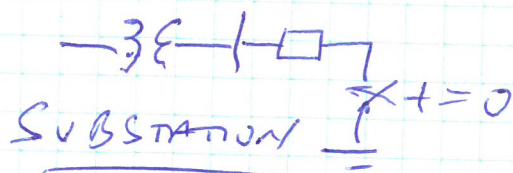


Aug. 26
2019


EE 587 - FALL 2019

RL TRANSIENT EXAMPLE - 34.5KV SUBSTATION,
60Hz



$$Z = 1 + j3 \Omega$$
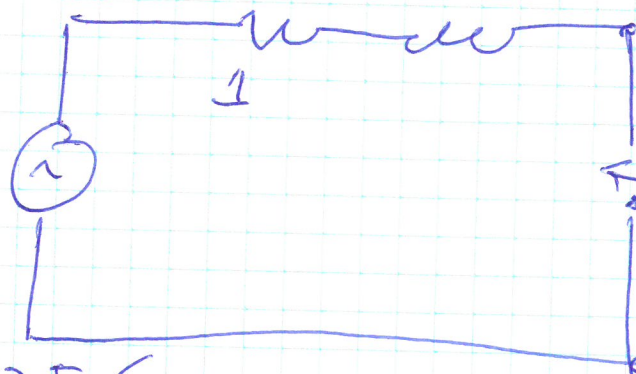
$$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} 34.5 \times 10^3 \cos(\omega t + \theta)$$



$$X = 3.0 \Omega$$

$$L = \frac{3.0}{2\pi/60}$$

$$= \frac{3.0}{377} \text{H}$$

$$\frac{R}{L} = \frac{1}{0.00796} = 125.6$$

$$= 0.00796 \text{H}$$

FIND SS $i(t)$

$$\underline{\hat{I}_{ss}} = \frac{\underline{\hat{V}_s}}{Z} = \frac{\underline{\hat{V}_s}}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2} \angle \tan^{-1}(\frac{\omega L}{R})}$$

$$= \frac{28,169 \angle \theta}{3.16 \angle 71.9^\circ} = \frac{8914 \angle \theta - 71.6^\circ}{0\text{-PEAK}} \text{ A}$$

$$i_{ss}(t) = 8914 \cos(377t + \theta - 71.6^\circ) \text{ A}$$

FIND TR $i(t)$

$$L \frac{di}{dt} + Ri = 0 \Rightarrow \left(s + \frac{R}{L}\right) = 0$$

$$s = -\frac{R}{L}$$

$$i_{tr}(t) = A e^{st} = A e^{-125.6t}$$

$$i(t) = i_{ss}(t) + i_{tr}(t) = 8914 \cos(377t + \theta - 71.6^\circ) + A e^{-125.6t}$$

$$i(t) = 0 \quad t < 0$$

+20

$$i'(0) = 0 = 8914 \cos(\theta - 71.60) + A(1)$$

$$A = -8914 \cos(\theta - 71.60)$$

$$i'(t) = 8914 [\cos(377t + \theta - 71.60) - \cos(\theta - 71.60)] e^{-125.6t} \quad t \geq 0$$

Find $i'(t)$ FOR FAULT THAT OCCURS WHEN

$V = 10 \text{ kV}$, WITH VOLTAGE INCREASING

$$V_s(t=0) = 10,000 = 28,169 \cos(\theta)$$

$$\theta = \pm \cos^{-1}\left(\frac{10,000}{28,169}\right) \quad \theta = \pm 69.20$$



$$\theta = -69.20$$

$$\begin{aligned} i'(t) &= 8914 [\cos(377t - 140.80) - \cos(-140.80)] e^{-125.6t} \\ &= 8914 \cos(377t - 140.80) + 6908 e^{-125.6t} \quad t \geq 0 \end{aligned}$$

$$I_{\text{asym}} / I_{\text{sym}} \approx \underline{1.34}$$

TO FIND PEAK CURRENT

$$\text{SOLVE } \frac{di}{dt} = 0 = -8914(377) \sin(377t - 140.8^\circ) + 6908(-125.6) e^{-125.6t}$$

FIND t

AS

$$(377t - 140.8^\circ = 0)$$

APPROXIMATE $t \approx 0.00652 \text{ sec.}$

WHEN COSINE TERM MAXIMIZED

$$i_{\text{peak}} \approx 12 \text{ mA}$$

SOLVE TRANSCENDENTAL EQUATION